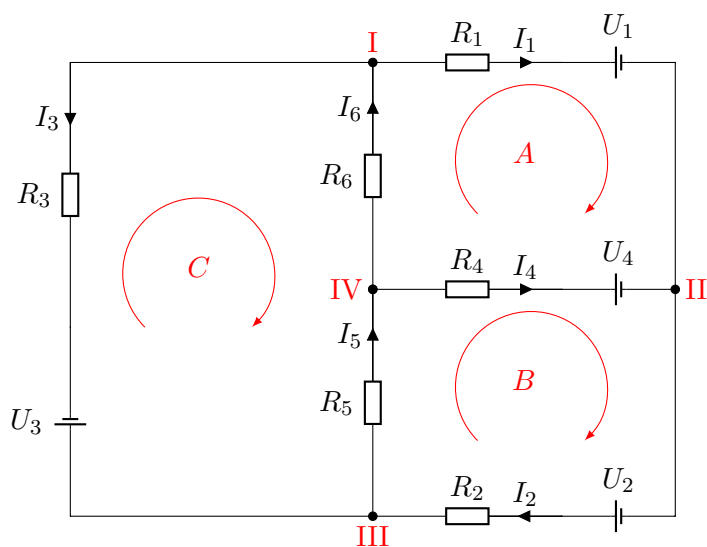


Tema:

Metoda konturnih struja

Nastavni sat predmeta *Osnove elektrotehnike*, listopad 2017.

Metoda konturnih struja



I. Kirchhoffov za čvorove I .. IV:

$$I) \quad -I_1 - I_3 + I_6 = 0$$

$$II) \quad I_1 - I_2 + I_4 = 0$$

$$III) \quad I_2 + I_3 - I_5 = 0$$

$$IV) \quad -I_4 + I_5 - I_6 = 0$$

II. Kirchhoffov za petlje (konture) A, B i C:

$$A) \quad U_1 - I_1 R_1 + I_4 R_4 - U_4 - I_6 R_6 = 0$$

$$B) \quad -U_2 - I_2 R_2 - I_5 R_5 + U_4 - I_4 R_4 = 0$$

$$C) \quad I_6 R_6 + I_5 R_5 + I_3 R_3 + U_3 = 0$$

Iz mreže vidimo golim okom:

$$I_1 = I_A$$

$$I_2 = I_B$$

$$I_3 = -I_C$$

Iz I. K.Z.:

$$IV) \quad I_4 = I_2 - I_1 =$$

$$= I_B - I_A$$

$$III) \quad I_5 = I_2 + I_3 =$$

$$= I_B - I_C$$

$$I) \quad I_6 = I_1 + I_3 =$$

$$= I_A - I_C$$

$$A) \quad U_1 - I_A R_1 + (I_B - I_A) R_4 - U_4 - (I_A - I_C) R_6 = 0$$

$$B) \quad -U_2 - I_B R_2 - (I_B - I_C) R_5 + U_4 - (I_B - I_A) R_4 = 0$$

$$C) \quad (I_A - I_C) R_6 + (I_B - I_C) R_5 - I_C R_3 + U_3 = 0$$

$$A) \quad U_1 - I_A R_1 + I_B R_4 - I_A R_4 - U_4 - I_A R_6 + I_C R_6 = 0$$

$$B) \quad -U_2 - I_B R_2 - I_B R_5 + I_C R_5 + U_4 - I_B R_4 + I_A R_4 = 0$$

$$C) \quad I_A R_6 - I_C R_6 + I_B R_5 - I_C R_5 - I_C R_3 + U_3 = 0$$

$$A) \quad U_1 - U_4 - I_A R_1 - I_A R_4 - I_A R_6 + I_B R_4 + I_C R_6 = 0$$

$$B) \quad -U_2 + U_4 + I_A R_4 - I_B R_2 - I_B R_4 - I_B R_5 + I_C R_5 = 0$$

$$C) \quad U_3 I_A R_6 + I_B R_5 - I_C R_3 - I_C R_5 - I_C R_6 = 0$$

$$A) \quad U_1 - U_4 = I_A(R_1 + R_4 + R_6) - I_B R_4 - I_C R_6$$

$$B) \quad -U_2 + U_4 = -I_A R_4 + I_B(R_2 + R_4 + R_5) - I_C R_5$$

$$C) \quad U_3 = -I_A R_6 - I_B R_5 + I_C(R_3 + R_5 + R_6)$$

$$A) \quad I_A(R_1 + R_4 + R_6) - I_B R_4 - I_C R_6 = U_1 - U_4$$

$$B) \quad -I_A R_4 + I_B(R_2 + R_4 + R_5) - I_C R_5 = U_4 - U_2$$

$$C) \quad -I_A R_6 - I_B R_5 + I_C(R_3 + R_5 + R_6) = U_3$$

$$A) \quad I_A(\overset{R_A}{\boxed{R_1 + R_4 + R_6}}) - I_B R_4 - I_C R_6 = U_1 - U_4$$

$$B) \quad -I_A R_4 + I_B(\overset{R_B}{\boxed{R_2 + R_4 + R_5}}) - I_C R_5 = U_4 - U_2$$

$$C) \quad -I_A R_6 - I_B R_5 + I_C(\overset{R_C}{\boxed{R_3 + R_5 + R_6}}) = U_3$$

$$A) \quad I_A R_A + I_B R_{AB} + I_C R_{AC} = U_A$$

$$B) \quad I_A R_{BA} + I_B R_B + I_C R_{BC} = U_B$$

$$C) \quad I_A R_{CA} + I_B R_{CB} + I_C R_C = U_C$$

$$R_A = R_1 + R_4 + R_6 \longleftrightarrow \text{suma svih otpora konture } A$$

$$R_B = R_2 + R_4 + R_5 \longleftrightarrow \text{suma svih otpora konture } B$$

$$R_C = R_3 + R_5 + R_6 \longleftrightarrow \text{suma svih otpora konture } C$$

$$R_{AB} = R_{BA} = -R_4 \longleftrightarrow \text{neg. suma svih otpora zajedničkih konturama } A \text{ i } B$$

$$R_{AC} = R_{CA} = -R_6 \longleftrightarrow \text{neg. suma svih otpora zajedničkih konturama } A \text{ i } C$$

$$R_{BC} = R_{CB} = -R_5 \longleftrightarrow \text{neg. suma svih otpora zajedničkih konturama } B \text{ i } C$$

Predznaci:

R_A , R_B i R_C ...uvijek su pozitivni.

R_{xy} ...predznak je negativan kad kroz taj otpornik konturne struje I_x i I_y teku u različitim smjerovima.

naponski izvori ...plus kad se smjer poklapa sa smjerom konturne struje.